
- $1^0 \rightarrow$ i/p $2^0 \rightarrow$ o/p voltage $\propto$ no of windings


- $e_1/e_2 = N_1/N_2 = i_2/i_1 \Rightarrow z_1/z_2 = (N_1/N_2)^2$

- core losses are negligible; BH curve $\rightarrow$ linear; $\mu \rightarrow$ high

-

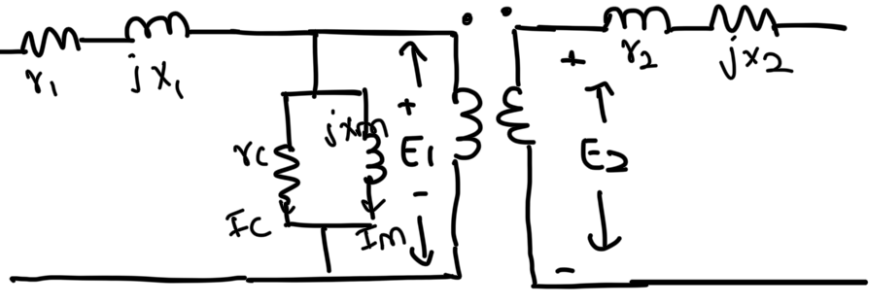

-

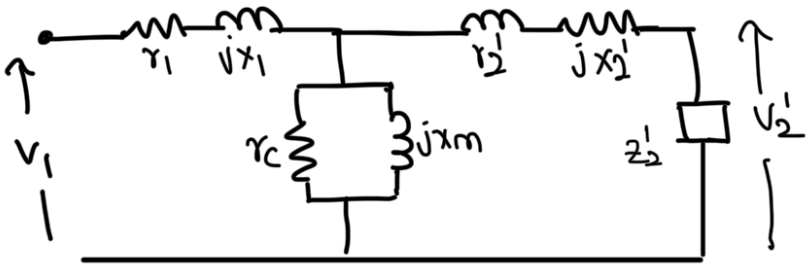

$V_2' = (N_1/N_2)\, V_2$

$Z_1 = (N_1/N_2)^2 Z_2$

- OC test gives parameters wrt LV side
  SC test gives parameters wrt HV side