EE2015: Electric Circuits and Networks

Tutorial 2 Answer Key
(August 13, 2025)

1. $3\,\text{A}$, $0.5\,\text{V}$, $0.9375\,\text{W}$
2. $I_1 = -1\,\text{A}$, $I_2 = 0\,\text{A}$, $I_3 = 2\,\text{A}$
3. $R = 3.2444\,\Omega$, $32\,\text{W}$
4. $i_1 = 3.5\,\text{A}$, $i_2 = -0.5\,\text{A}$, $i_3 = 2.5\,\text{A}$
5. $i(t) = [9 - 8\,e^{-2.5t} + 2\,e^{-10t}]\;u(t)$